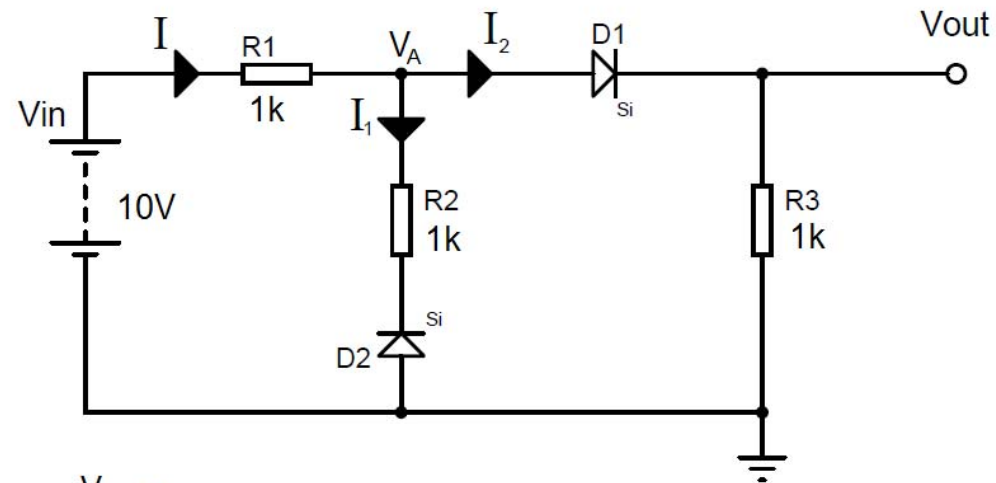


BLM224 Elektronik

Örnek Çözümleri

Karabük Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği



Örnek 1



$V_A = ?$
 $I = ?$
 $I_1 = ?$
 $I_2 = ?$
 $V_{out} = ?$


Örnek 2

Girişten V_s uygulandığında çıkışta oluşacak şekli çiziniz.

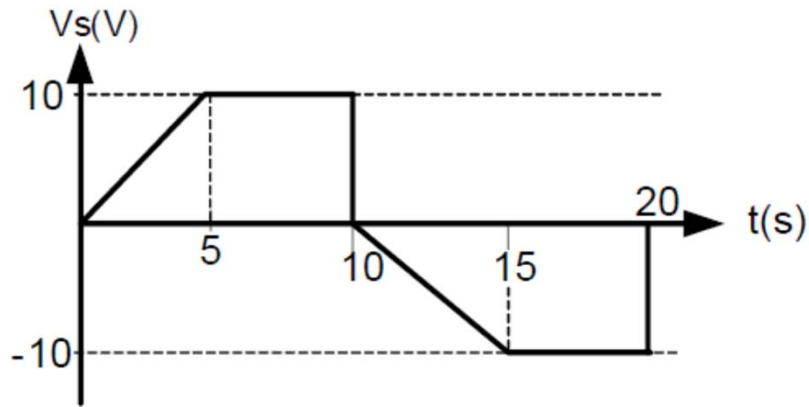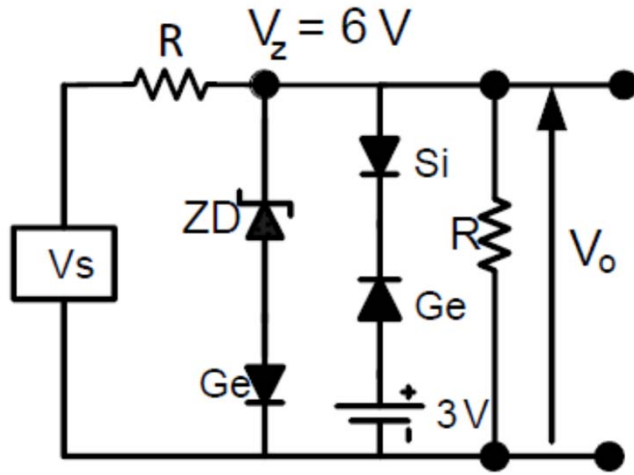



Örnek 3

Girişten V_s uygulandığında çıkışta oluşacak şekli çiziniz.

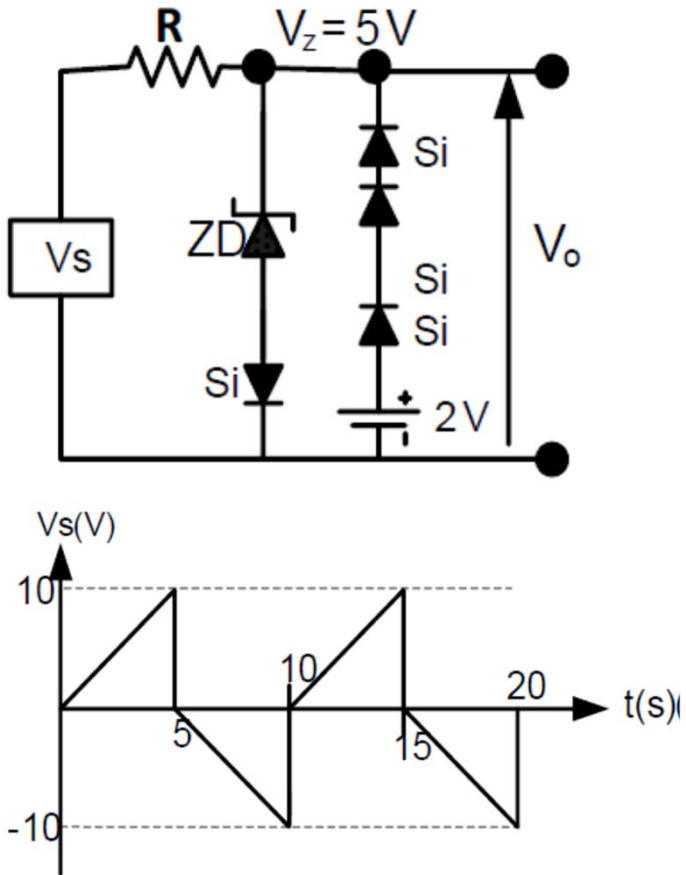


Örnek 4

Girişten V_s uygulandığında çıkışta oluşacak şekli çiziniz.

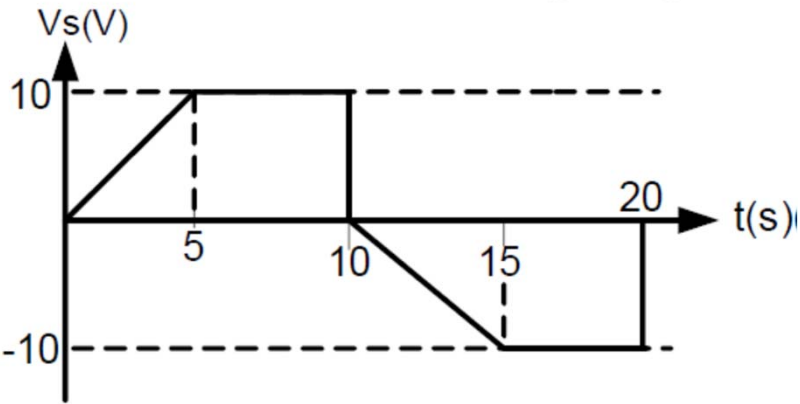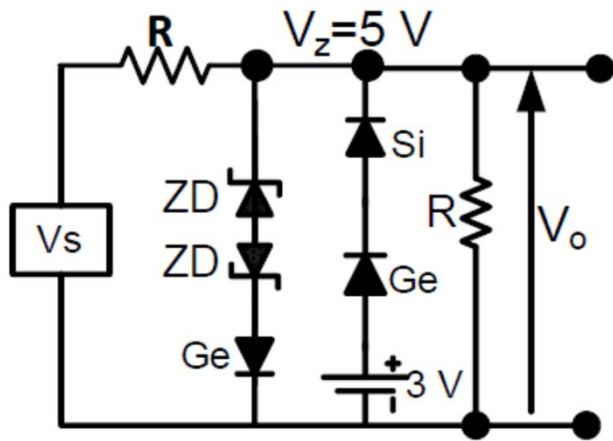


Örnek 5

Girişten V_s uygulandığında çıkışta oluşacak şekli çiziniz.

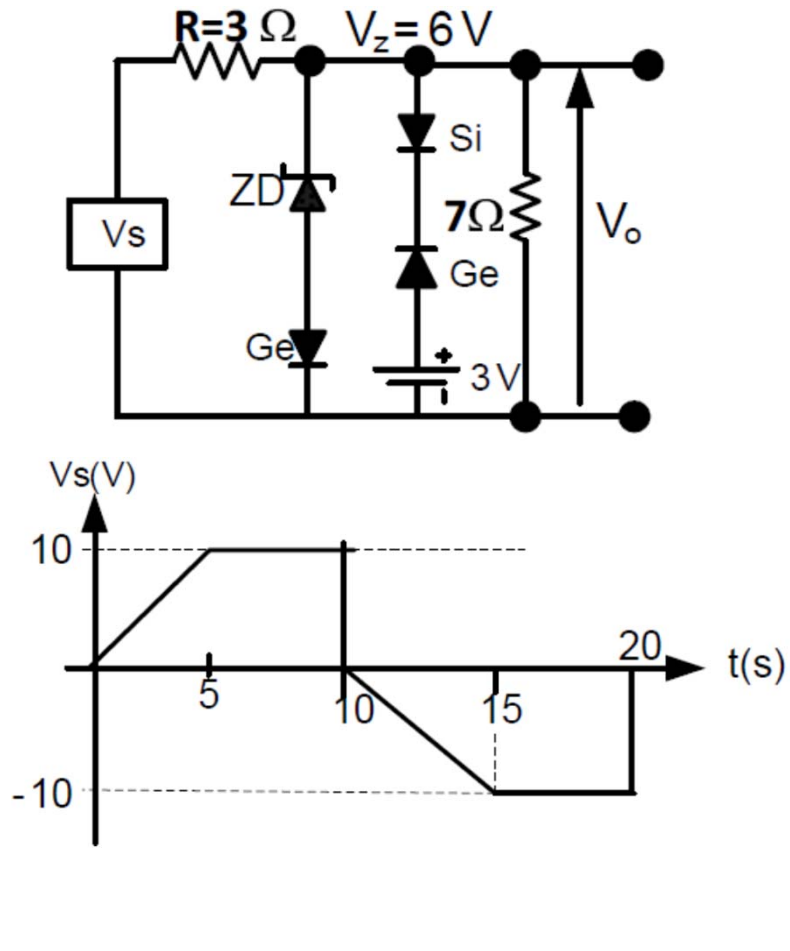


Örnek 6

V_o değerinizi hesaplayınız.

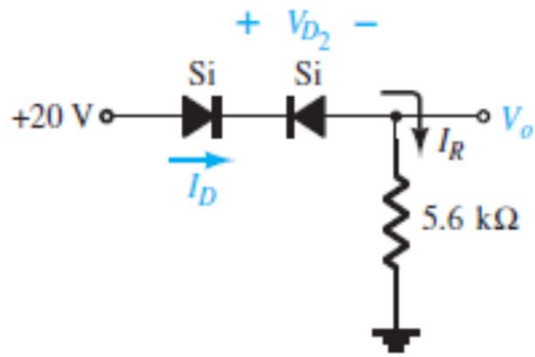



Örnek 7

V_o değerini hesaplayınız.

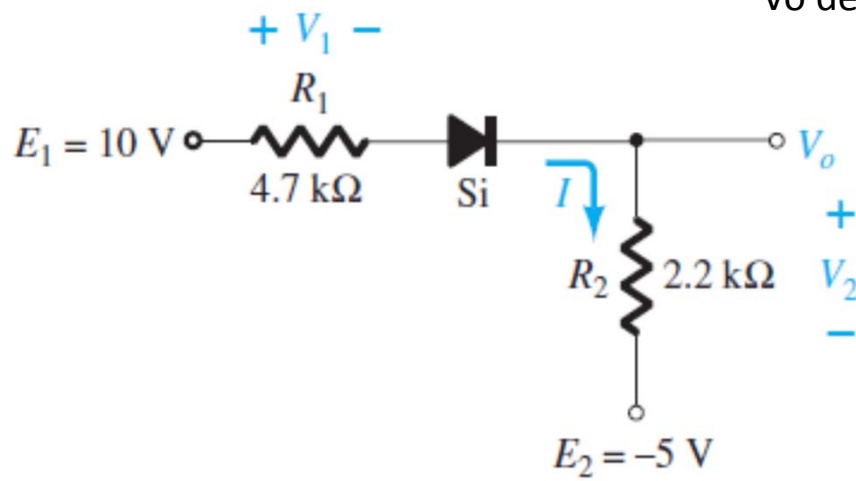


Örnek 7

Eşdeğer devre çözüme yardımcı olabilir.

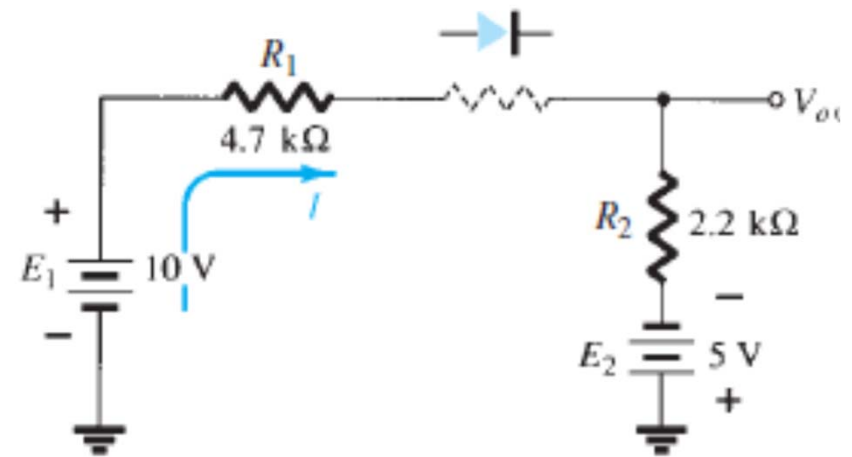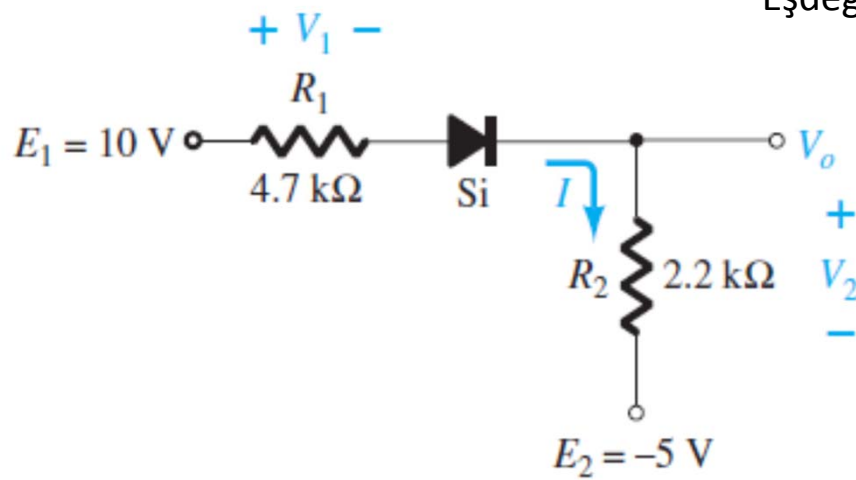


Örnek 8

I_1 , I_{D2} ve I_2 değerlerini hesaplayınız.

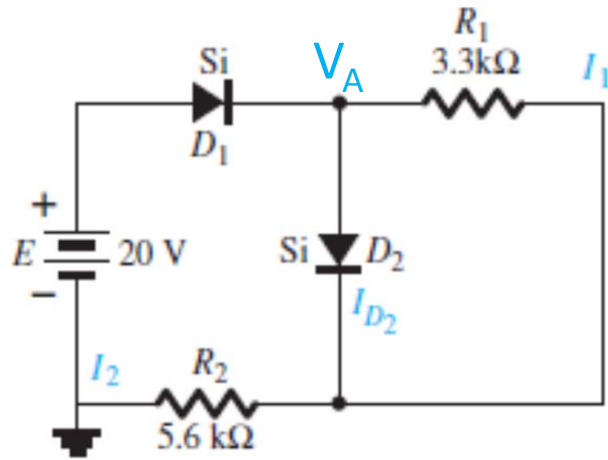


Örnek 9

Giriş sinyali ve çıkış sinyali verilen devrenin tasarımını yapınız.

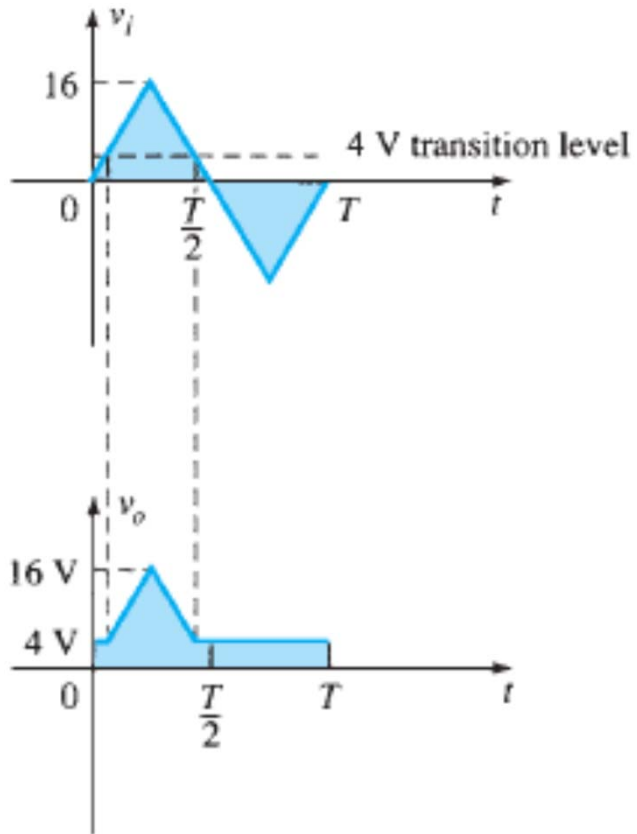

Örnek 10

V_i and R Fixed

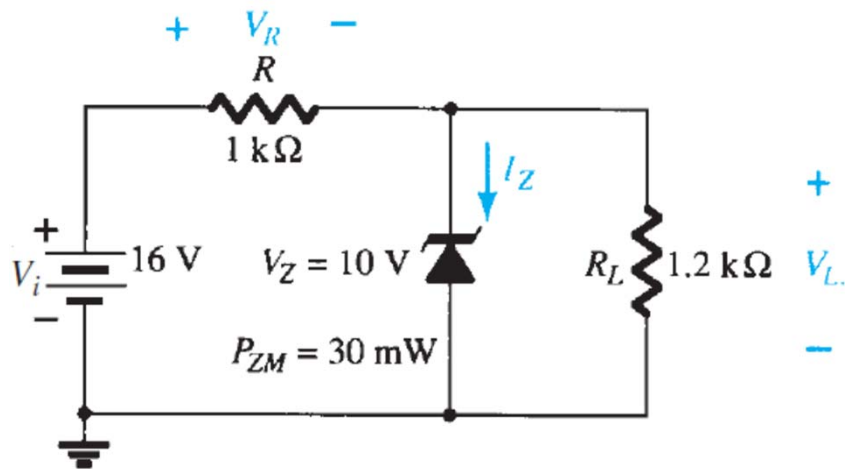


V_L , V_R , I_Z , and P_Z

Direnç üzerine düşen gerilimi, yük üzerine düşen gerilimi, zener akımını ve gücü hesaplayınız. Ardından yük 3k iken işlemleri tekrarlayınız.

Örnek 11

Fixed V_i , Variable R_L


Yükten geçen akımın sınır değerlerini ve yükün sınır değerlerini bulunuz.

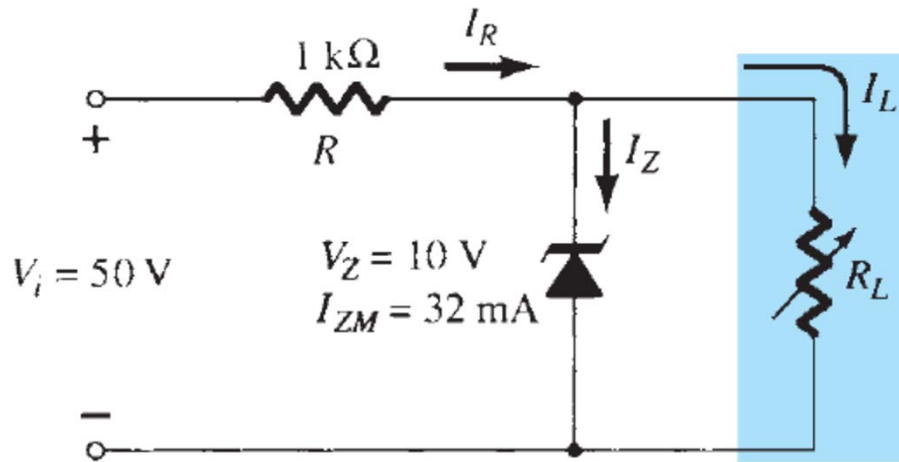


Örnek 11

Fixed R_L , Variable V_i


Giriş geriliminin alabileceği değerlerin sınırlarını bulunuz.

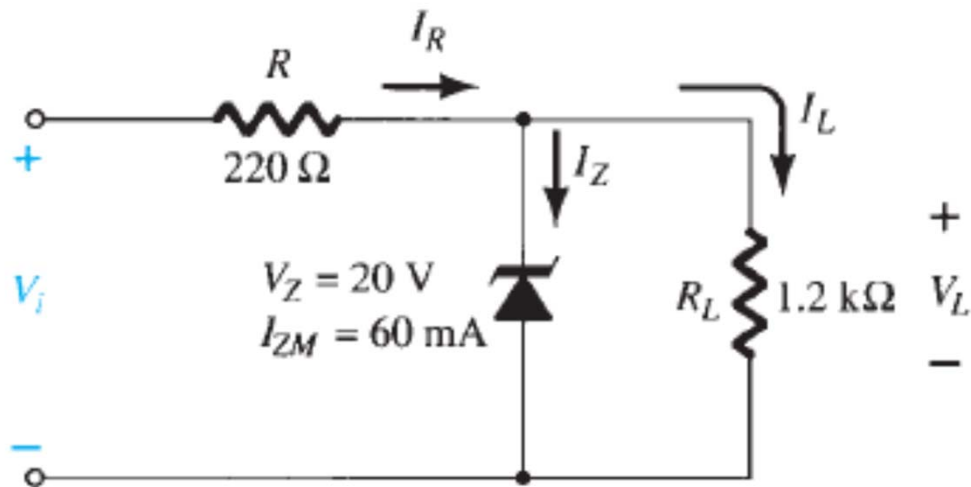


Örnek 11

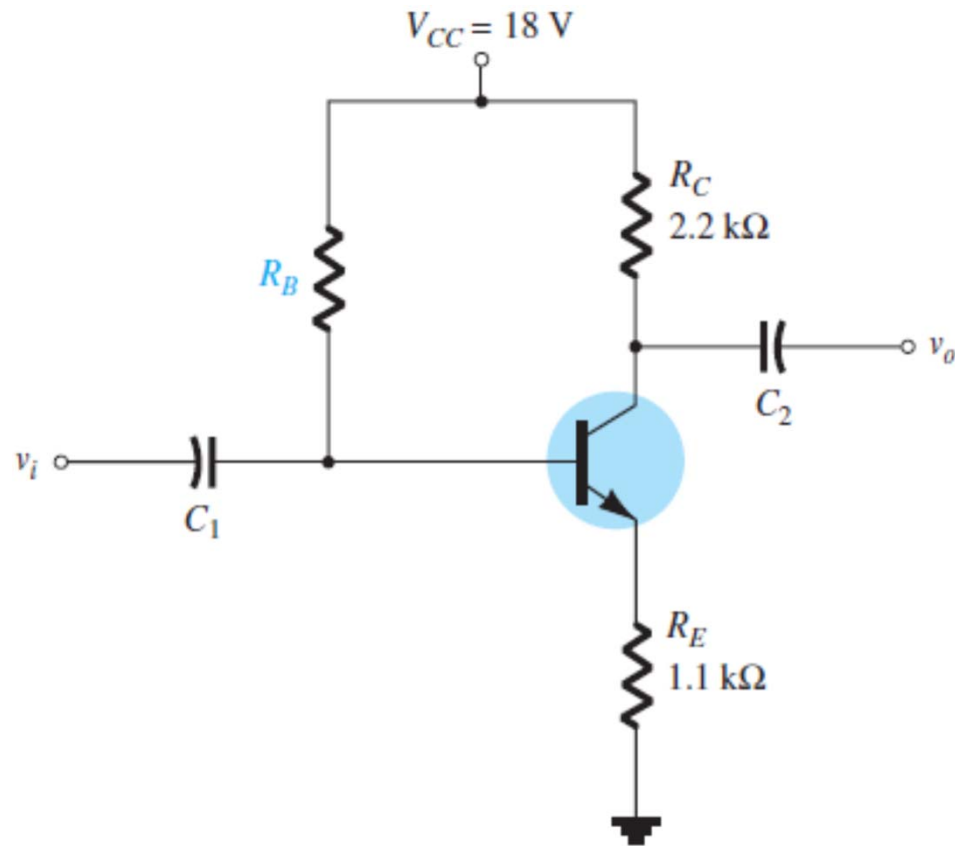

$\beta = 220$, $I_{CQ} = 3.3\text{ mA}$ ise V_B , V_C , V_E , I_B , I_E değerlerini bularak, yük doğrusunu alttaki grafik üzerinde gösteriniz.

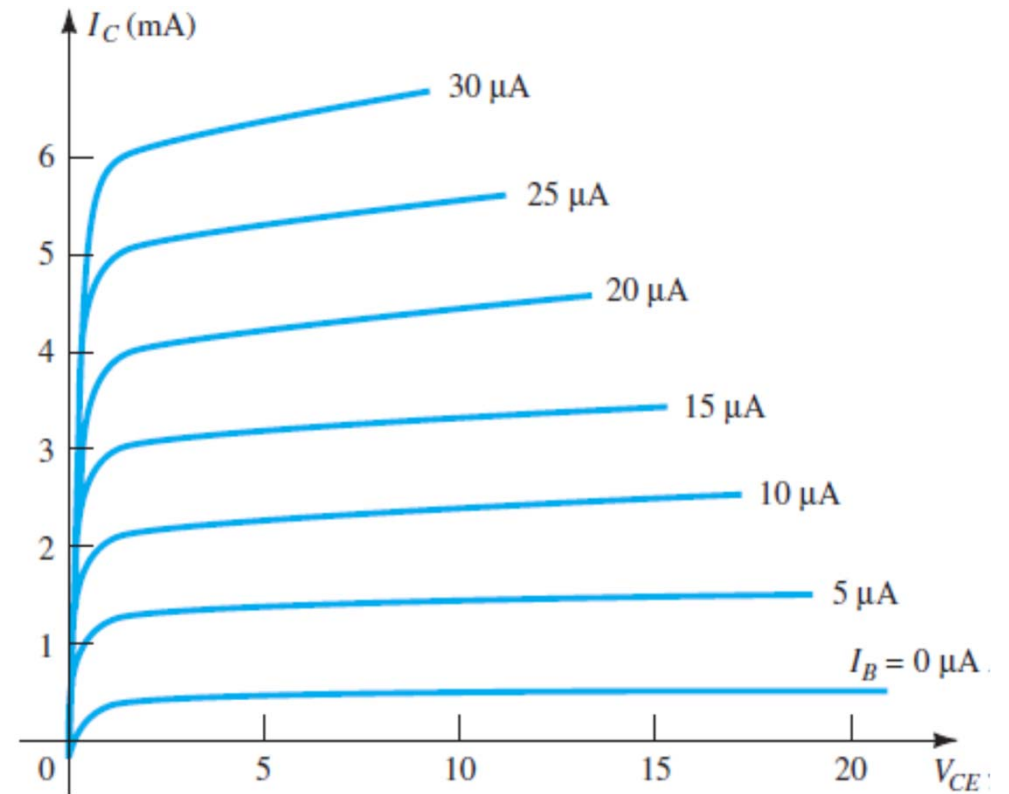

Örnek 11

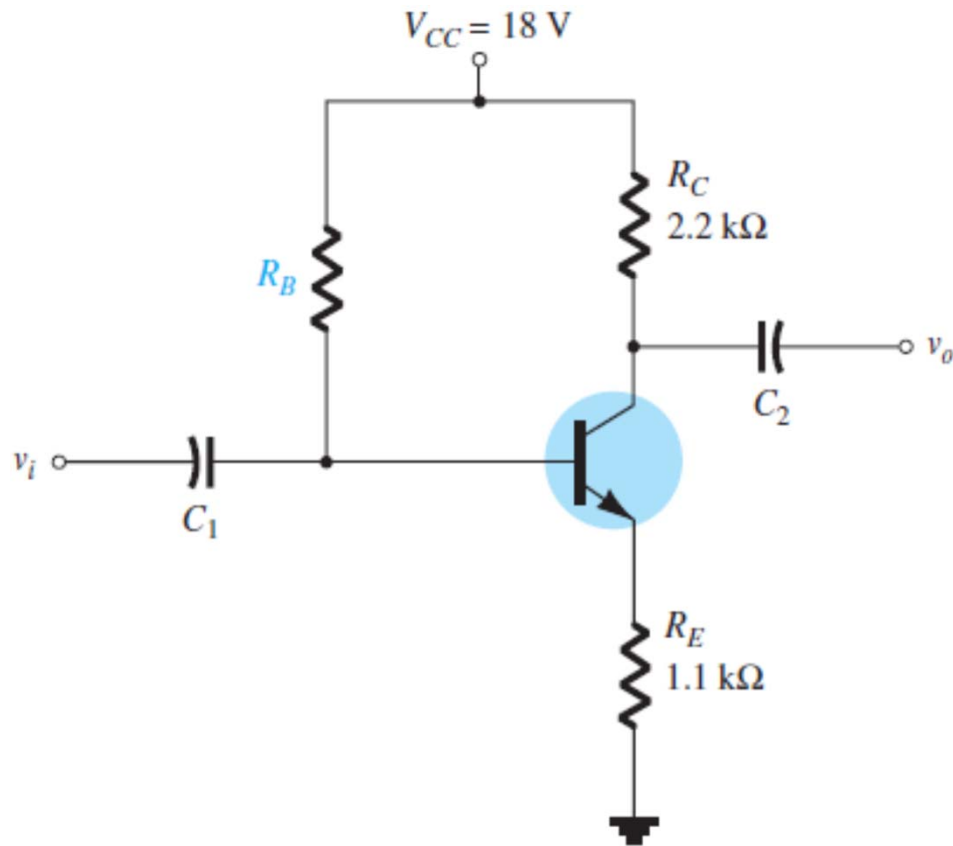

$\beta = 220$, $I_{CQ} = 3.3\text{ mA}$ ise V_B , V_C , V_E , I_B , I_E değerlerini bularak, yük doğrusunu alttaki grafik üzerinde gösteriniz.

Soru

