
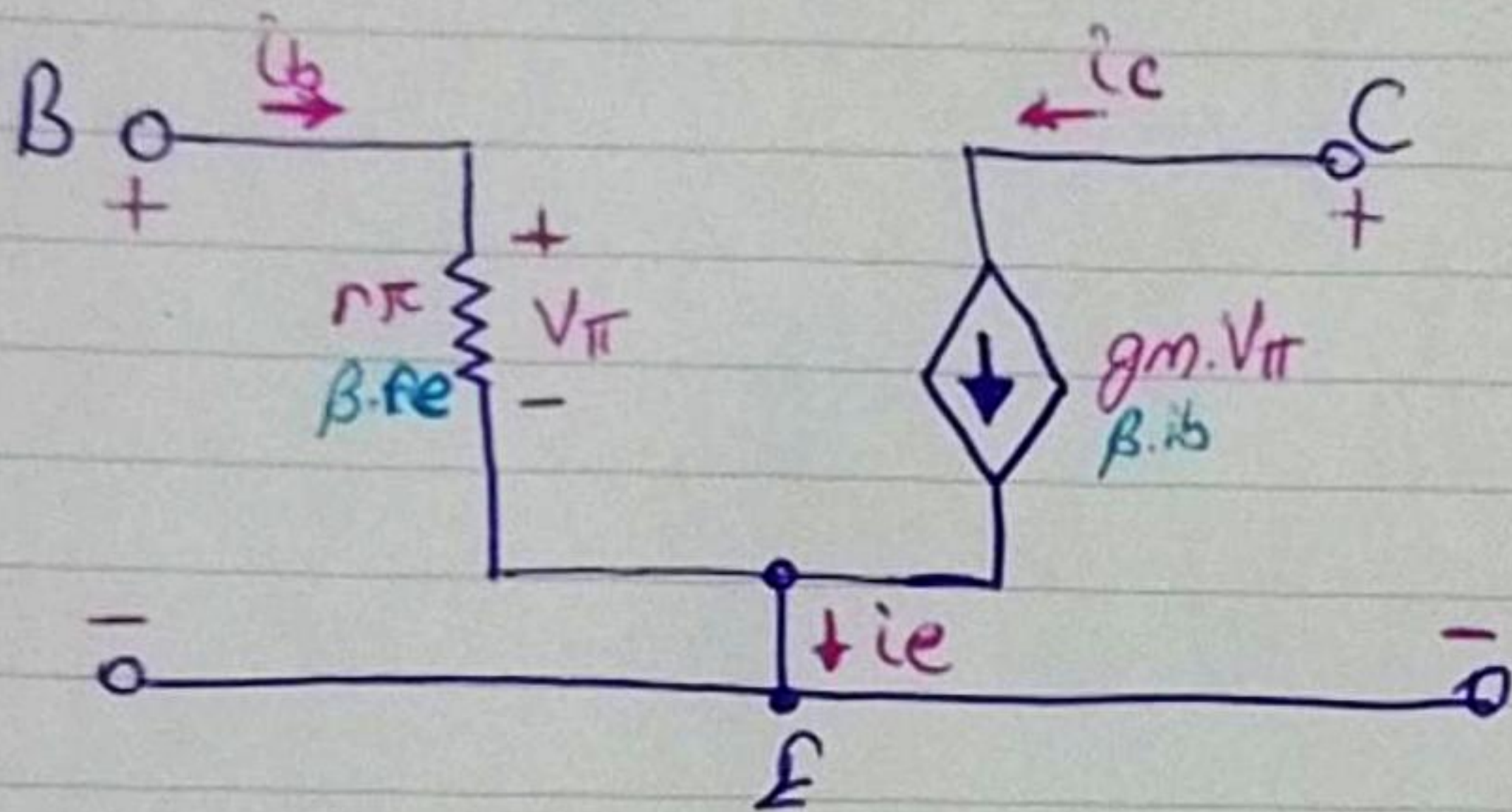


Esdeğer AC Devre Modeli

①

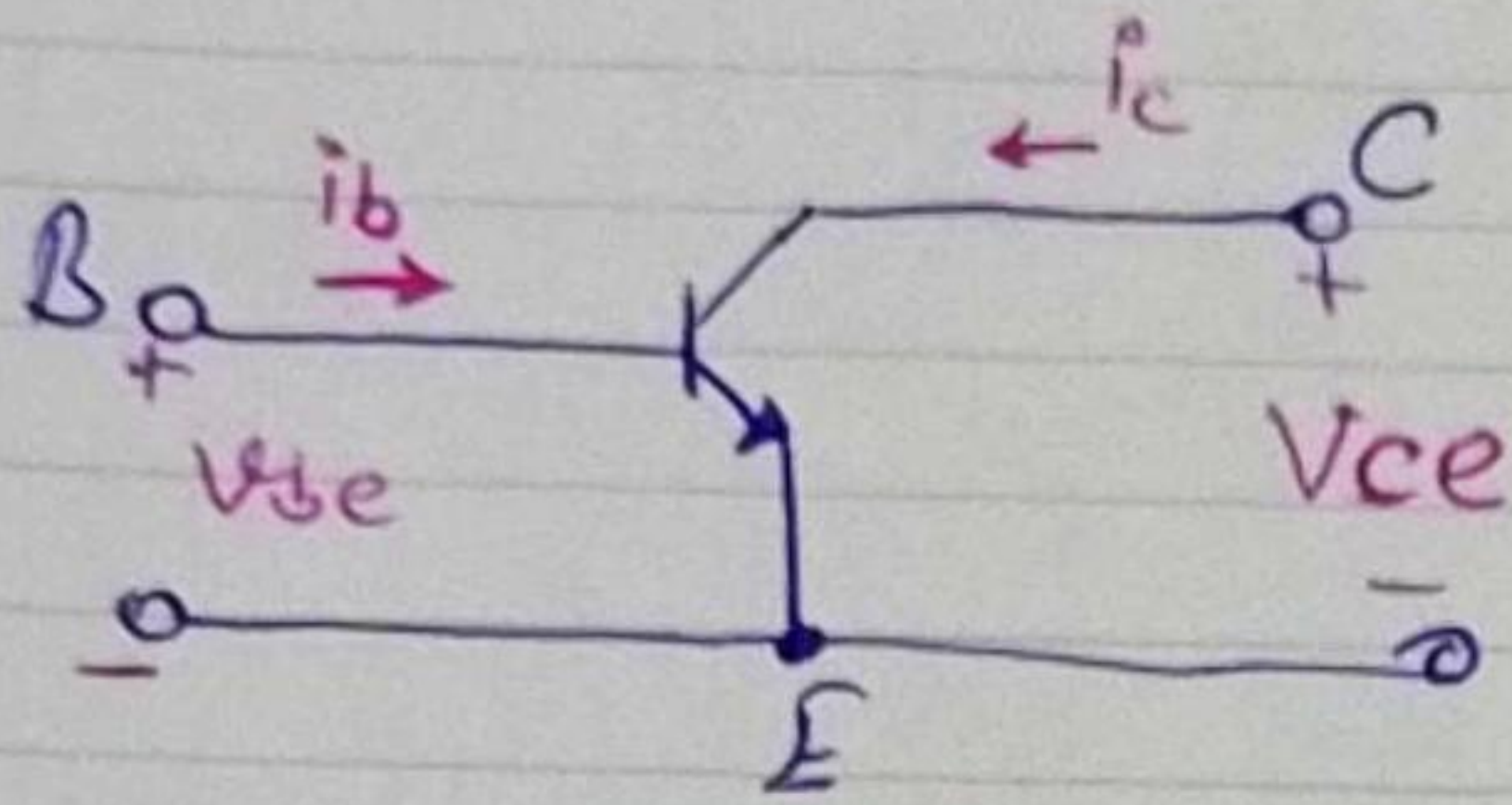



$$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T}$$

$$r_{\pi} \cdot g_m = \left(\frac{\beta \cdot V_T}{I_{CQ}} \right) \left(\frac{I_{CQ}}{V_T} \right) = \beta$$

$$r_e = \frac{V_{be}}{i_e} = \frac{V_T}{I_{EQ}}$$


$$r_{\pi} = (1 + \beta)r_e \Rightarrow r_{\pi} \approx \beta \cdot r_e$$

* Özel Durum (RE varsa)

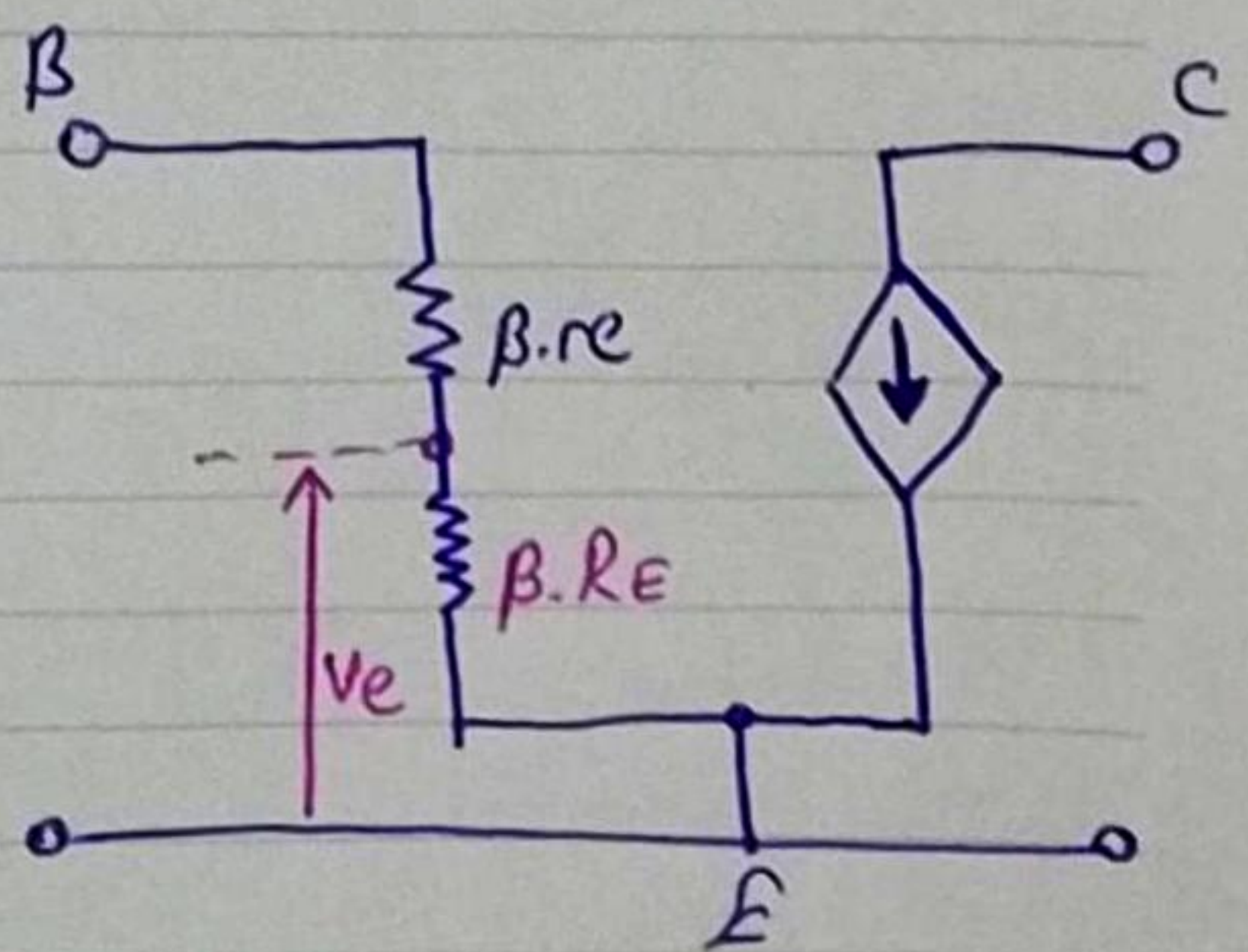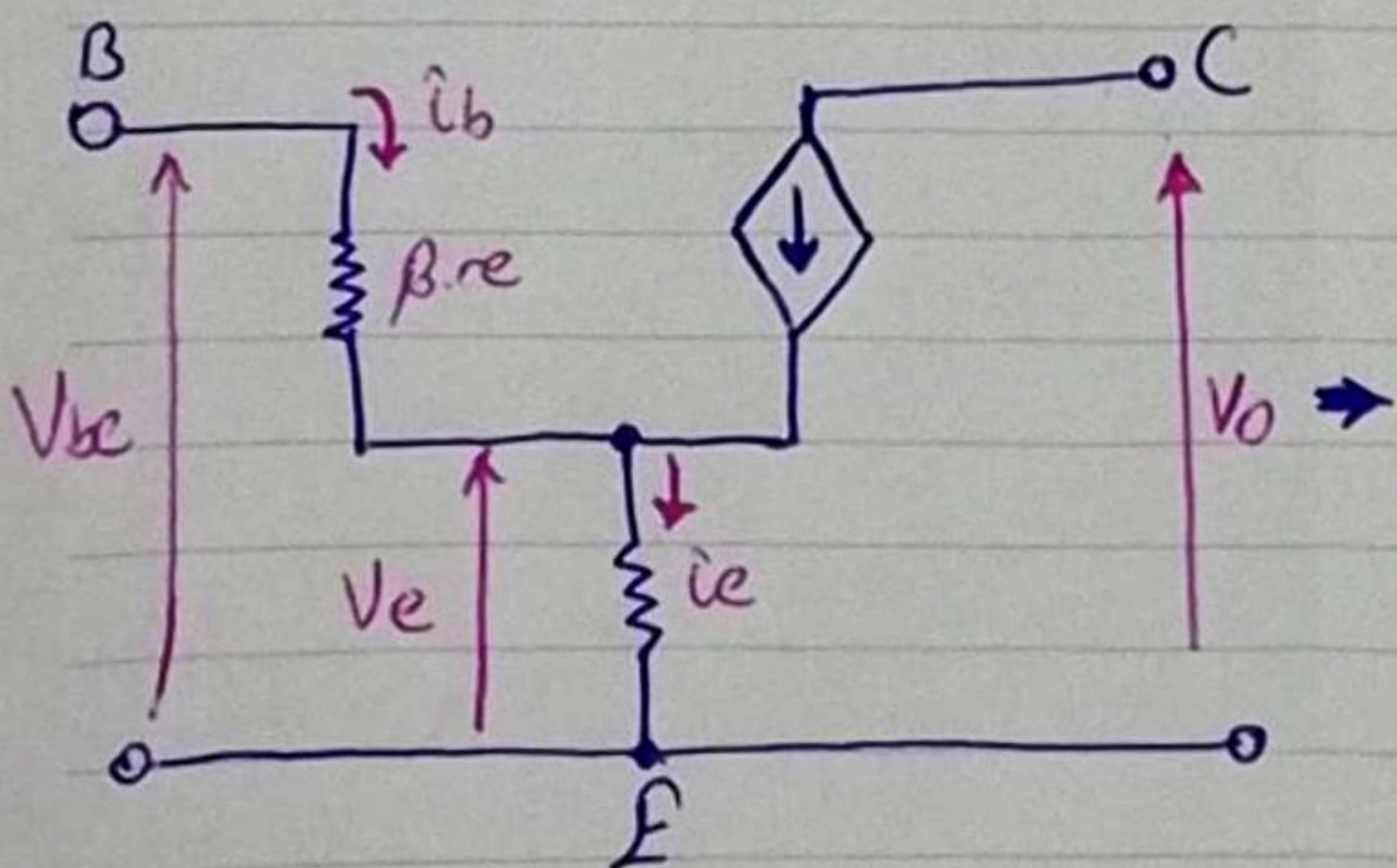


GERİLİM BÖLÜCÜ POLARİZASYON

RS DİRENÇLİ AC Analiz

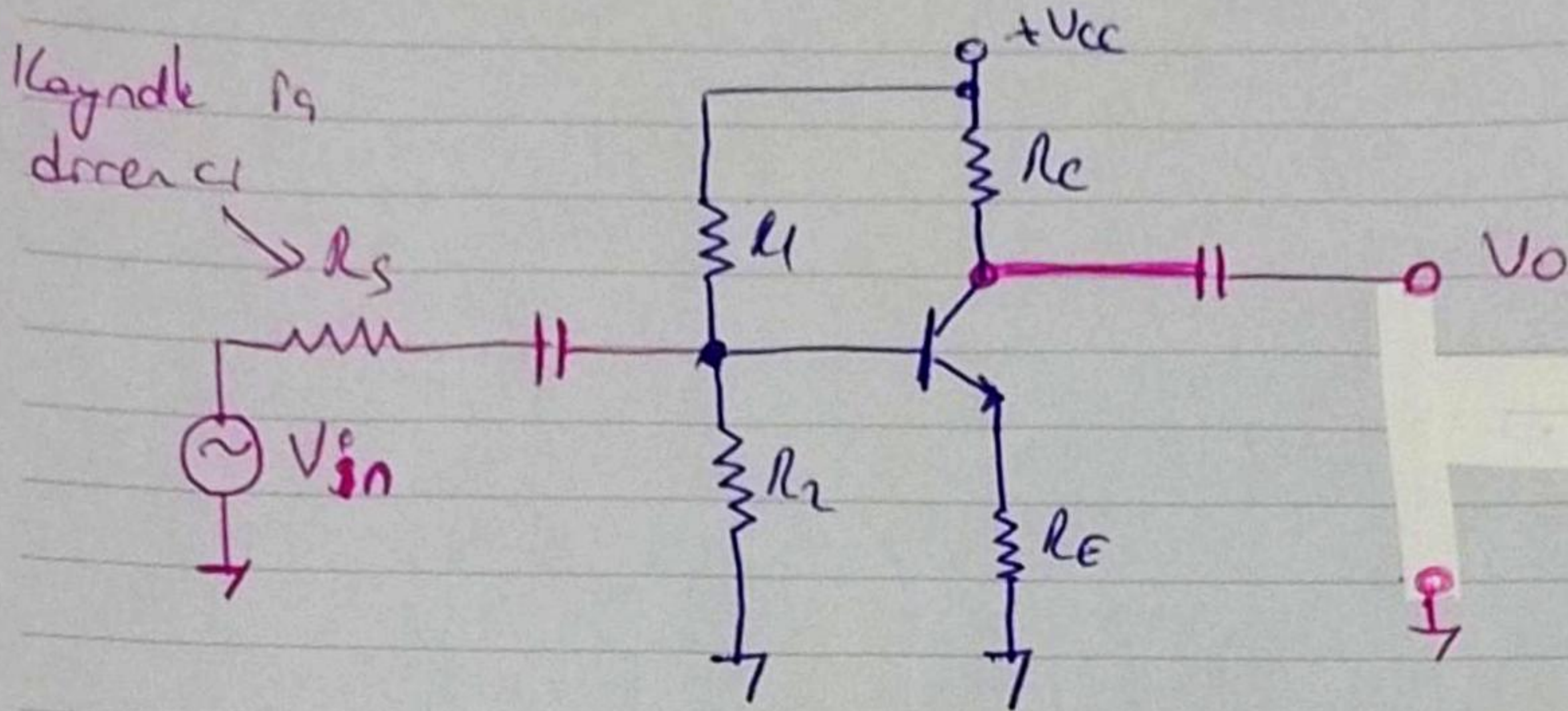

* DC analiz mor renk kısminde yapılır.

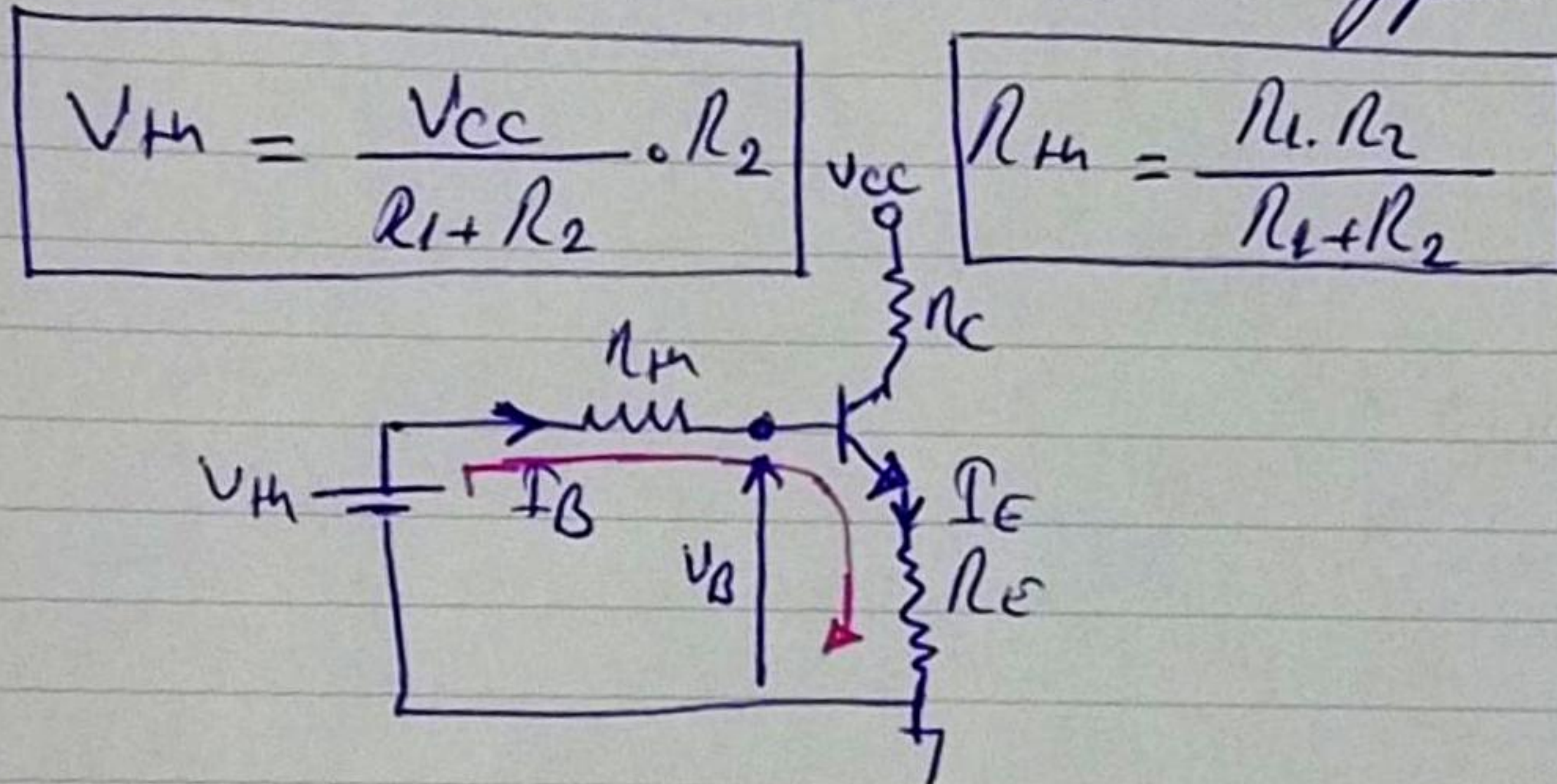

①

$$V_{TH} - I_B \cdot R_{TH} - V_{BE} - I_E \cdot R_E = 0$$

$$I_B = \frac{I_E}{(\beta + 1)} \quad I_E = (\beta + 1) I_B$$

$$V_{TH} - \frac{I_E}{(\beta + 1)} \cdot R_{TH} - V_{BE} - I_E \cdot R_E = 0$$

$$I_E = \frac{V_{TH} - V_{BE}}{R_E + \left(\frac{R_{TH}}{\beta + 1}\right)} \Rightarrow I_B = \frac{I_E}{\beta + 1}, \quad I_C = \beta \cdot I_B$$


②

$$V_{CC} - I_C \cdot R_C - V_{CE} - I_E \cdot R_E = 0 \Rightarrow V_{CE} = V_{CC} - I_C \cdot R_C - I_E \cdot R_E$$

$V_{CC} > V_{CE} > V_{BE}$ ise
transistor aktif bölgede


3

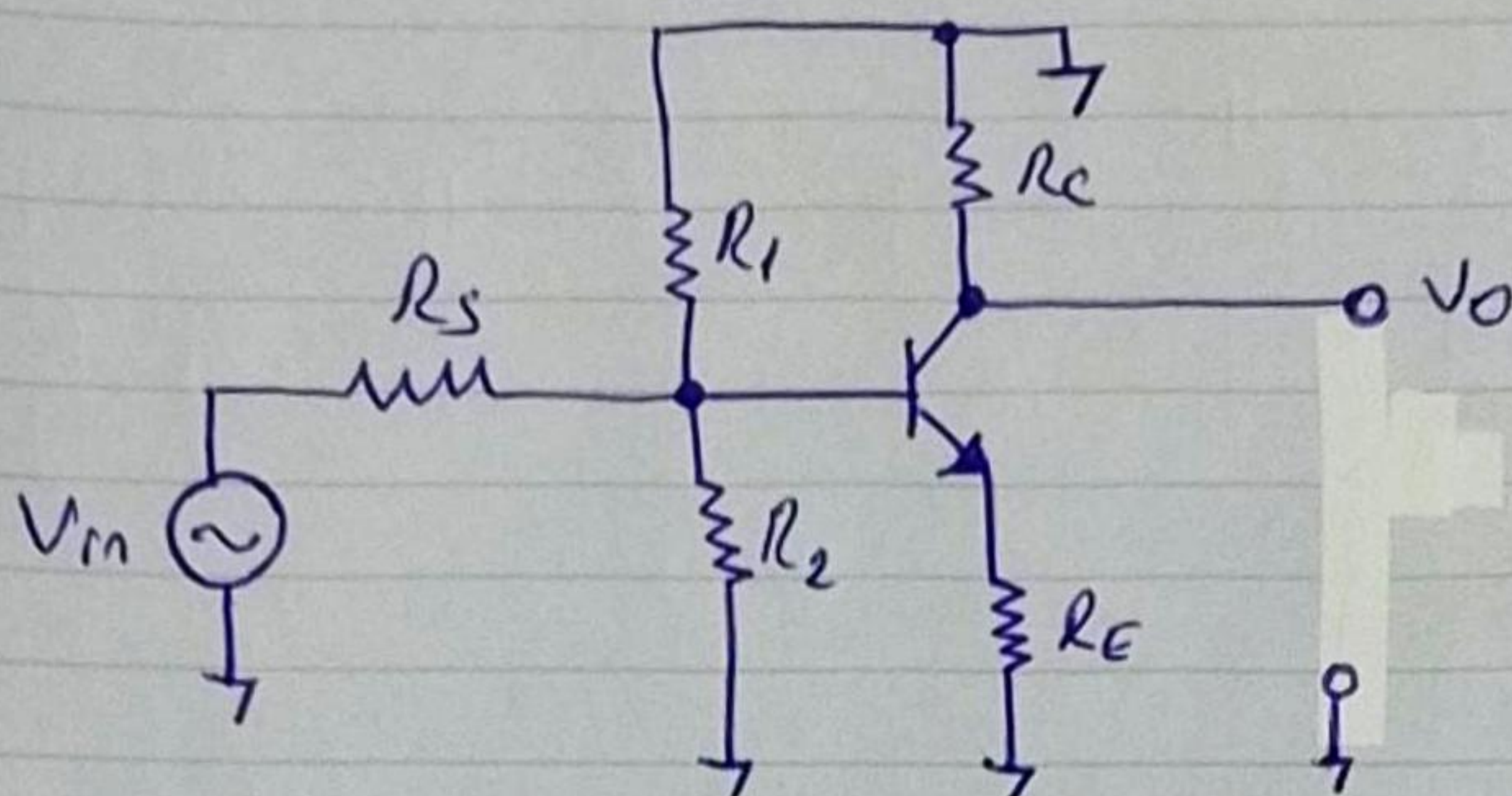* AC analizde Dc kaynaklar kısa devre, kondansatörler kısa devre yapılır. Bu durumda boşta eşdeğer devre şöyle olur:



AC eşdeğer devre rse

$$r_e = \frac{26mV}{I_E}$$

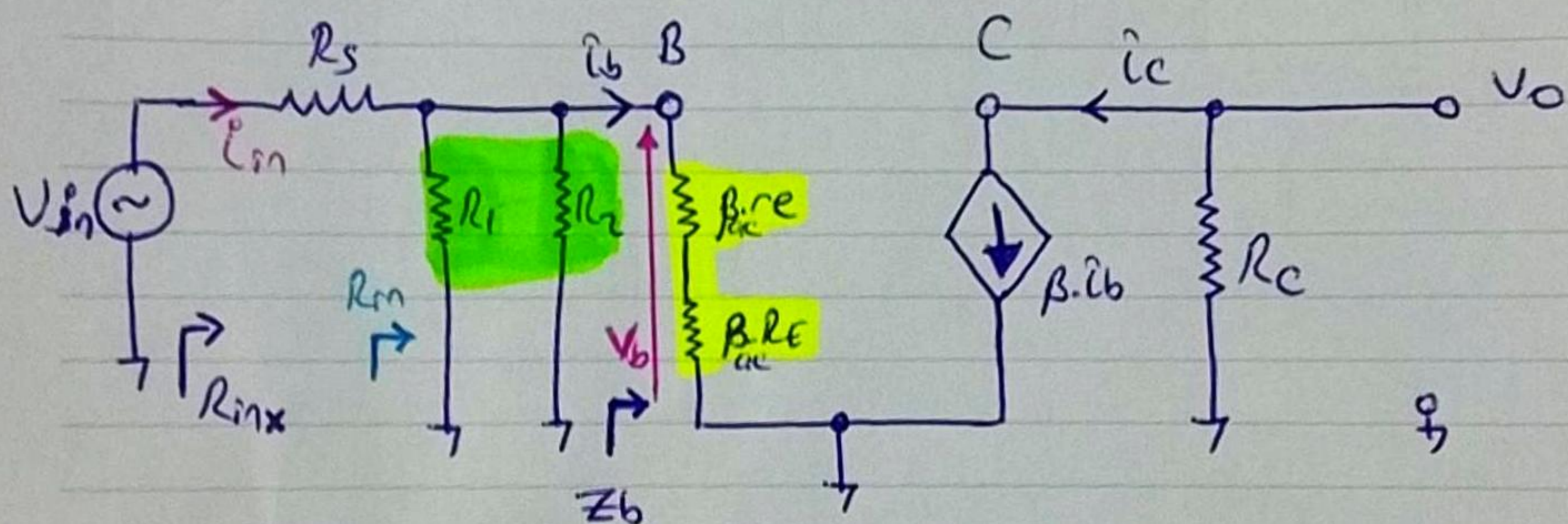

$$Z_b = r_{\pi b} = \beta_{ac} (r_e + R_E)$$

$$R_a = R_1 // R_2 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_m = R_a // Z_b$$

$$R_m = \frac{R_a \cdot Z_b}{R_a + Z_b}$$

$$R_{m_x} = R_s + R_a // Z_b = R_s + \frac{R_a \cdot Z_b}{R_a + Z_b} \quad I_m = \frac{V_m}{R_{m_x}}$$

$$V_b = I_b \cdot Z_b = V_m - I_m \cdot R_s \quad V_b = V_m - \frac{V_m \cdot R_s}{R_{m_x}} = \left(1 - \frac{R_s}{R_{m_x}}\right) V_m$$

$$V_b = \left(\frac{R_{m_x} - R_s}{R_{m_x}}\right) \cdot V_m \Rightarrow V_m = \frac{V_b \cdot R_{m_x}}{R_{m_x} - R_s} \text{ olur.}$$

1 yerine R_{m_x}/R_{m_x} yazarsak


$$V_{in} = \frac{R_{m \times}}{R_{m \times} - R_s} \cdot (i_b \cdot Z_b) = \frac{R_{m \times} \cdot Z_b}{R_{m \times} - R_s} \cdot i_b \quad \text{olur,}$$

$$V_{in} = \frac{R_{m \times} \cdot Z_b \cdot i_b}{R_{m \times} - R_s}$$

$$V_o = -i_c \cdot R_c = -\beta_{ac} \cdot i_b \cdot R_c$$

$$A_v = \frac{-\beta_{ac} \cdot i_b \cdot R_c}{\frac{R_{m \times} \cdot Z_b \cdot i_b}{(R_{m \times} - R_s)}} = \boxed{-\frac{\beta_{ac} \cdot R_c \cdot (R_{m \times} - R_s)}{R_{m \times} \cdot Z_b}}$$

Devrenin giriş kısmını tekrar çizerek

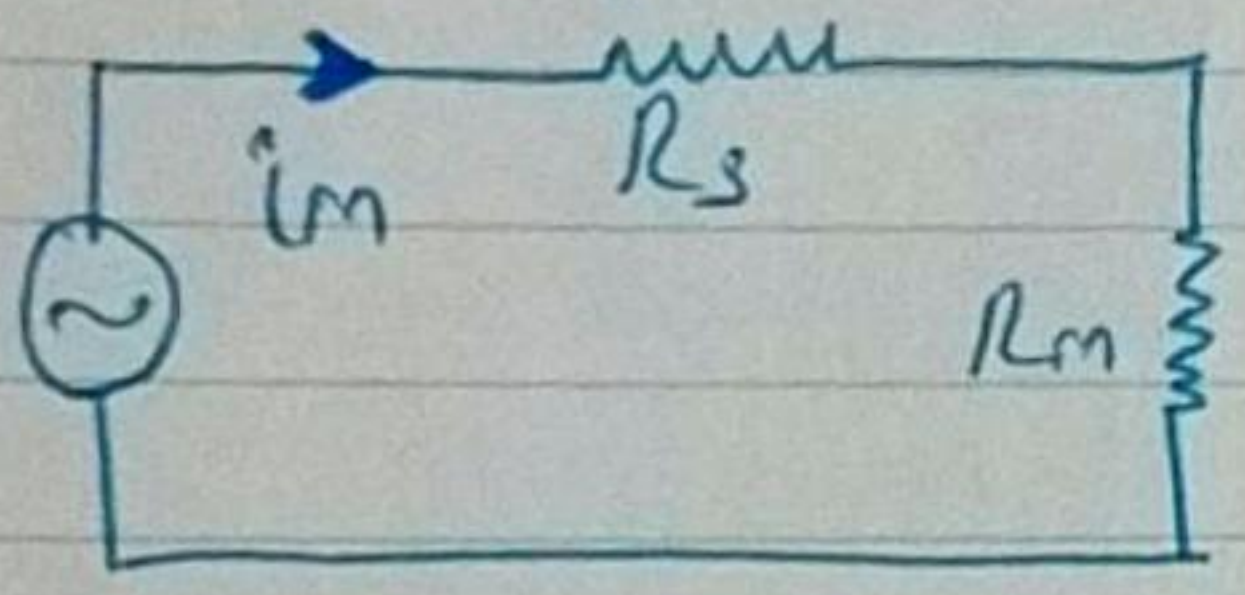

$$R_{m \times} = \frac{R_a \cdot Z_b}{R_a + Z_b}$$

$$V_b = \frac{V_m}{R_s + R_{m \times}} \cdot R_{m \times}$$

$$V_{in} = \frac{V_b \cdot (R_s + R_{m \times})}{R_{m \times}}$$

$$\downarrow$$

$$Z_b \cdot i_b$$

$$\rightarrow \beta_{ac} (r_e + R_E)$$

Bu durumda

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{\beta_{ac} \cdot i_b \cdot R_c}{\beta_{ac} \cdot (r_e + R_E) \cdot i_b \cdot \frac{(R_s + R_{m \times})}{R_{m \times}}}$$


$$A_v = \boxed{-\frac{R_c \cdot R_{m \times}}{(r_e + R_E) \cdot (R_s + R_{m \times})}} \quad \text{olur.}$$

* Eğer emittör de kondansatör varsa R_E kısa devre olacağı için

$$A_v = \boxed{-\frac{R_c \cdot R_{m \times}}{r_e \cdot (R_s + R_{m \times})}} \quad \text{olur.}$$

(5)

Örnek

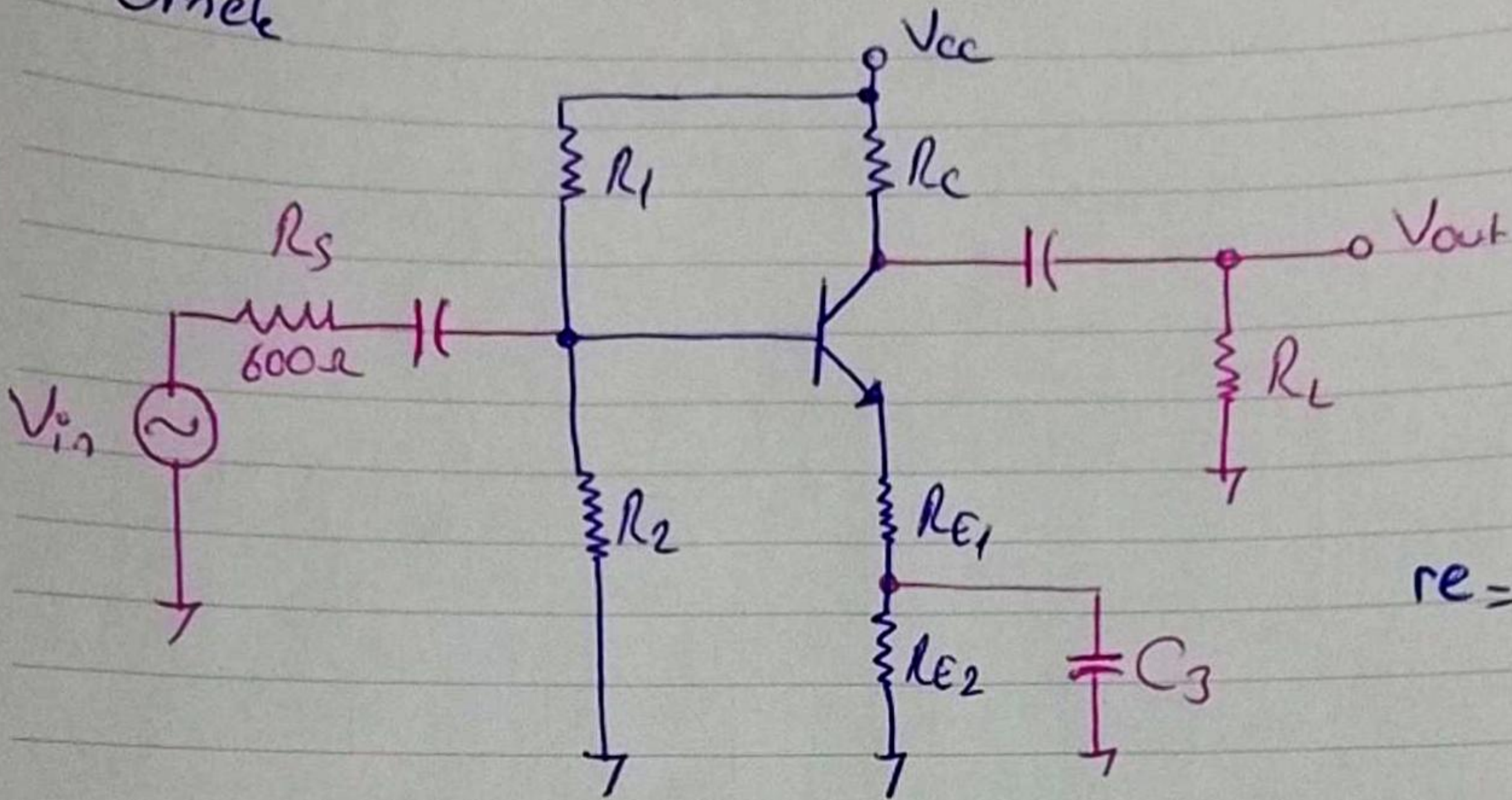

$$r_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E}$$

$\beta = 150$, $\beta_{ac} = 175$, $V_{CC} = 10 \text{ V}$, $R_1 = 50 \text{ k}$, $R_2 = 10 \text{ k}$, $R_C = 5 \text{ k}$
 $R_{E1} = R_{E2} = 500 \Omega$, $R_L = 50 \text{ k}$, $V_m = 10 \text{ mV}$ ise devrenin
 gerilim kazancını ve toplam çıkış gerilimini bulunuz.

$$V_B = \frac{V_{CC}}{R_1 + R_2} \cdot R_2 = 1,6667 \text{ V}$$

$$\beta(R_{E1} + R_{E2}) \geq 10 R_2$$

Yaklaşık Analiz ✓

$$V_E = V_B - V_{BE} = 0,96667 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_{E1} + R_{E2}} = 0,9667 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{I_E}{(\beta + 1)} \cdot \beta = 0,96026 \text{ mA}$$


$$V_{CC} - I_C R_C - V_{CE} - I_E (R_{E1} + R_{E2}) = 0 \Rightarrow V_{CE} = 4,232 \text{ V} //$$

transistör aktif bölgede

$$r_e = \frac{25 \text{ mV}}{I_E} = 25,862 \Rightarrow \beta_{ac} R_E = \underline{\underline{4,5259 \text{ k}\Omega}}$$

6

AC

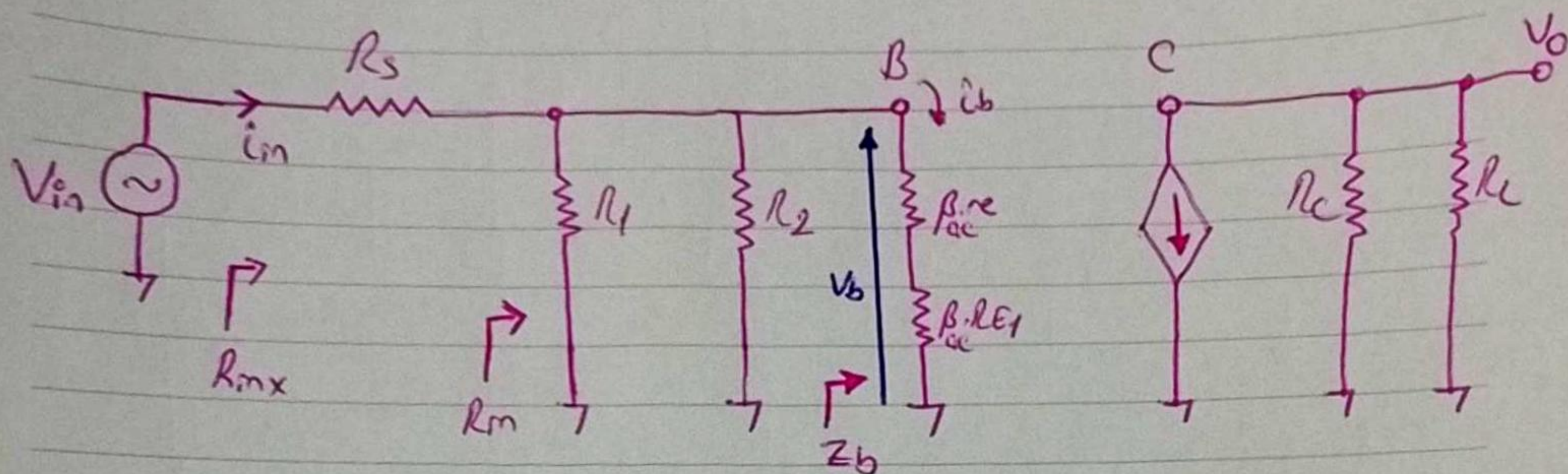

$$Z_b = \beta_{ac} (r_{be} + R_E) = 92,026 \text{ k}$$

$$R_{in} = R_1 \parallel R_2 \parallel Z_b \Rightarrow \frac{1}{R_{in}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{Z_b} = 7,6414 \text{ k}$$

$$R_{mx} = R_s + R_{in} = 8,2414 \text{ k}\Omega$$

$$\hat{i}_m = \frac{V_{in}}{R_{mx}} = 1,2134 \mu\text{A} \quad V_b = \hat{i}_m \cdot R_{in} = 9,272 \text{ mV}$$

$$\hat{i}_b = \frac{V_b}{Z_b} = 1,0075 \cdot 10^{-7} \text{ A} \Rightarrow \hat{i}_c = \beta_{ac} \cdot \hat{i}_b = 17,632 \mu\text{A}$$



$$r_c = R_C \parallel R_L \Rightarrow r_c = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = 4,5455 \text{ k}\Omega$$

$$V_o = -\hat{i}_c \cdot r_c = -0,080145 \text{ V} = -80,145 \text{ mV}$$

$$A_v = -\frac{V_o}{V_i} = -\frac{80,145 \text{ mV}}{10 \text{ mV}} \approx -8 //$$

Kollektör Dirençli Geri Beslemeli Yükseltkeç

7

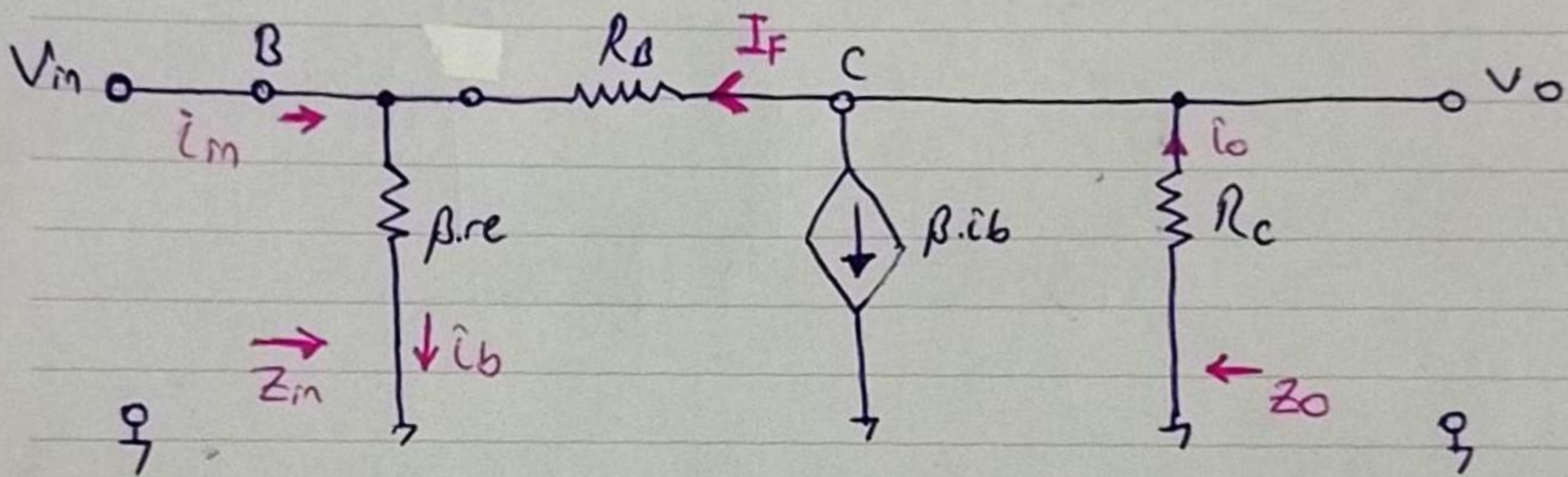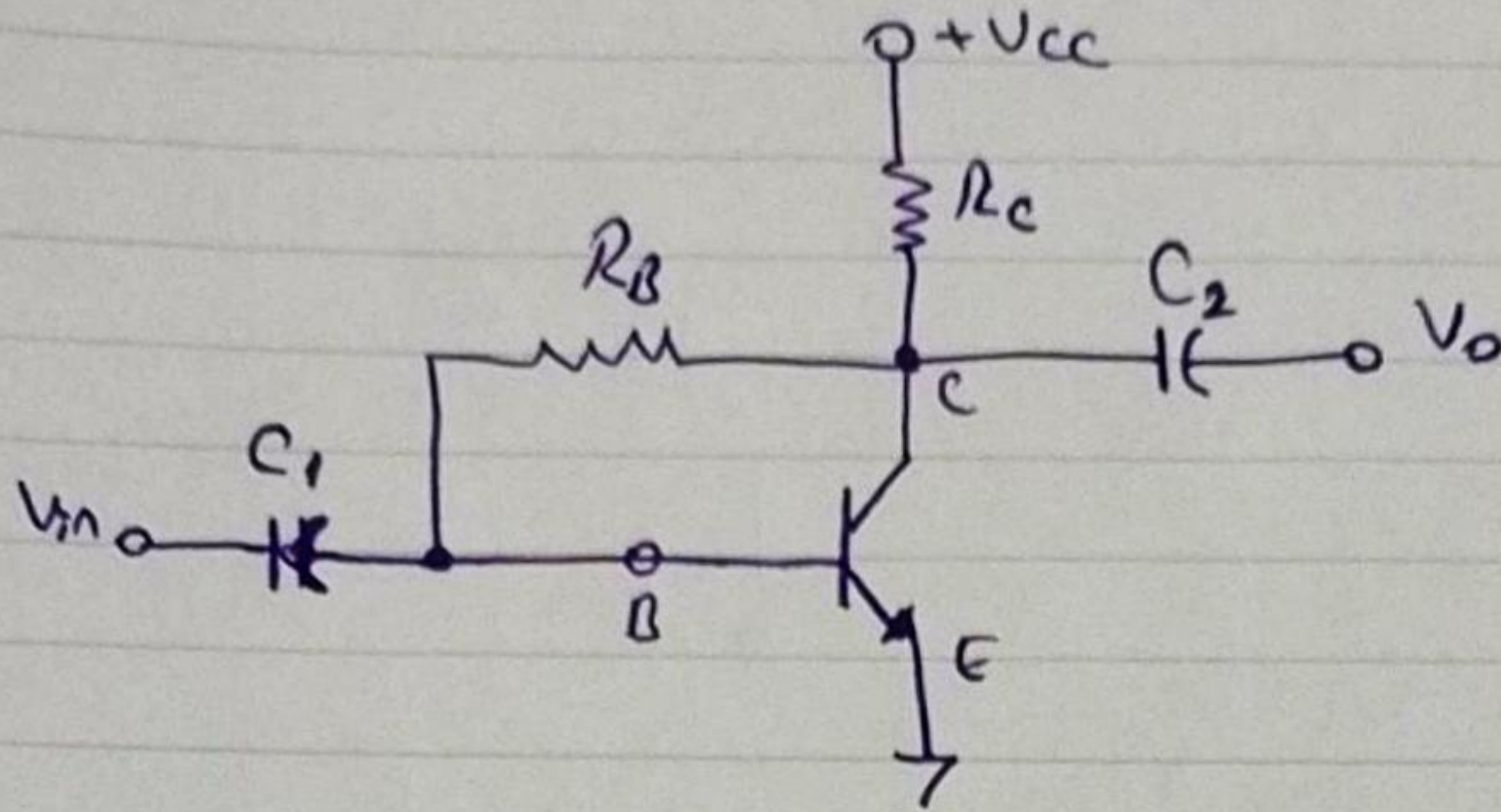

$$① \quad I_f = \frac{V_o - V_i}{R_B} = \frac{i_o R_C - \beta r_e i_b}{R_B}$$

$$i_o = \beta i_b + I_f \quad \beta i_b \gg I_f \text{ olduğundan } i_o \approx \beta i_b$$

$$\text{Bu durumda } V_o = \beta i_b R_C = -\beta \left(\frac{V_{in}}{\beta r_e} \right) R_C$$

$$② \quad \boxed{V_o = -\frac{R_C}{r_e} \cdot V_{in}} \quad i_b = i_{in} + I_f \Rightarrow \text{2'yi 1'de yerine yazarsak}$$

$$I_f = i_b - i_{in} = -\frac{R_C}{r_e R_B} \cdot V_{in} - \frac{V_{in}}{R_B} =$$

$$i_{in} = \left(\frac{V_{in}}{\beta r_e} \right) + \left(1 + \frac{R_C}{r_e} \right) \cdot \frac{V_{in}}{R_B} \rightarrow -I_f \quad * V_{in} \text{ ortak paranteze alınsak}$$

$$i_{in} = V_{in} \left[\frac{1}{\beta r_e} + \left(1 + \frac{R_C}{r_e} \right) \frac{1}{R_B} \right] \text{ olun}$$

$$Z_m = \frac{V_{in}}{i_m} = \frac{V_{in}}{V_{in} \left[\frac{1}{\beta r_e} + \left(1 + \frac{R_c}{r_e}\right) \cdot \left(\frac{1}{R_B}\right) \right]}$$

Viriler sadelesin

Pay ve paydağı βr_e ile carpatalım

$$Z_m = \frac{\beta r_e}{\beta r_e \left[\frac{1}{\beta r_e} + \left(1 + \frac{R_c}{r_e}\right) \cdot \left(\frac{1}{R_B}\right) \right]}$$

βr_e ile her dogitelim

$$Z_m = \frac{\beta r_e}{1 + \frac{\beta r_e}{R_B} \cdot \left(1 + \frac{R_c}{r_e}\right)}$$

$$+ \frac{R_c}{r_e} \gg 1 \text{ ise}$$

$$Z_m = \frac{r_e}{\frac{1}{\beta} + \frac{R_c}{R_B}} \quad \text{olur}$$

$$Z_o \cong R_c // R_B$$