

28.08.2020 Süre 90 Dak.



Tek Ders Sınavı

İmza/Sign:.....


Notu:.....

I_B	
I_E	
I_C	
V_{CE}	
V_E	

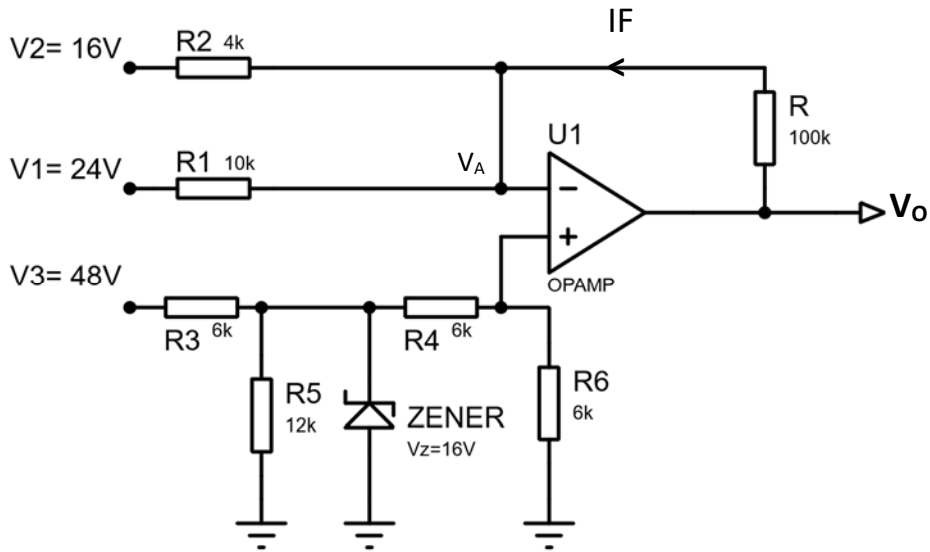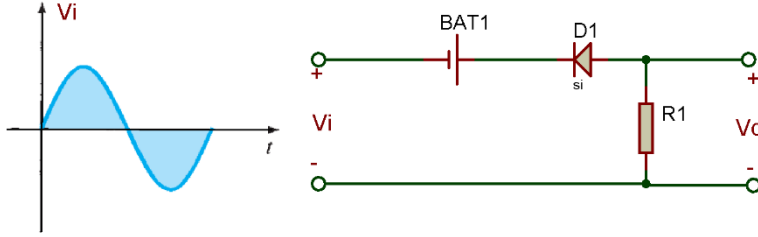S3. Verilen devre için V_o çıkış geriliminin negatif tepe noktasını V cinsinden bulunuz. V_i sinüs bir sinyal olmak üzere tepe değeri 17V, BAT1=6V, $R_1=50k\Omega$?



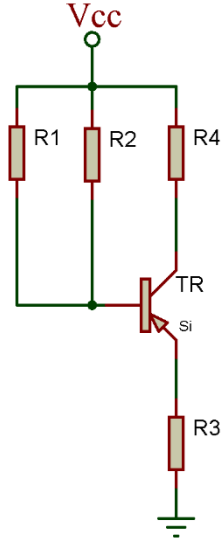S4. Zener diyotun durumunu kontrol ederek istenilen değerleri bularak aşağıdaki kutuya yazınız.



S.5. Verilen devrede R4 değerini Ω cinsinden bulunuz. ($I_C \neq I_E$)

$V_{CC} = -22V$, $R_1 = R_2 = 871k\Omega$, $R_3 = 1896\Omega$, $B = 51$, $V_{CE} = -14V$

S.6. Verilen devrede $V_L = 6V$ olacak ve zener diyodun max güç değeri aşılmayacağı şekilde V_S geriliminin en küçük değerini volt cinsinden bulunuz.

$R_1 = 191\Omega$, $R_2 = 191\Omega$, $R_L = 252\Omega$, $V_Z = 6V$, $P_Z = 382mW$

